




A PC vagyis a személyi számítógép

III. rész

A számítógép belső felépítését, a fontosabb alapegységek működését a továbbiakban csak úgy érthetjük meg, ha a digitális logikai áramkörök elméletében is kissé járatosak vagyunk. A számítógép bármely alapegységét az integrált áramköri technológiának köszönhetően egy néhány nagy integráltsági fokú digitális logikai áramkörrel valósítják meg.

Logikai alapkapcsolások és a Boole-algebra

Egy bonyolult integrált logikai áramkör működését úgy elemezhetjük részletesebben, ha kisebb funkcionális alegységekre bontjuk fel. Ezeket a funkcionális alegységeket, gyűjtő fogalommal, *logikai hálózatoknak* nevezzük. Egy logikai hálózat megvalósítható, bármilyen bonyolult is legyen, néhány logikai alapkapcsolás megfelelő kombinációjával. A logikai kapcsolások elméletét *George Boole* (1815-1864) angol matematikus által kifejlesztett *logikai algebra* írja le, amelyet szerzőjéről *Boole-algebrának* is szokás nevezni. A logikai algebra tulajdonképpen a kétértékű változós, kétértékű függvények algebraja. A logikai *változókat*, vagyis eseményeket *logikai jeleknek* is nevezzük. Logikailag két eset lehetséges: vagy bekövetkezik az esemény, vagy nem. Ha bekövetkezik, akkor logikai értéke *igaz* és ezt az egyszerűség kedvéért „1”-gyel jelöljük. Ha nem következik be az esemény, akkor logikai értéke *hamis* és ezt „0”-val jelöljük. Megjegyezzük, hogy a logikai algebraban a 0 és az 1 nem szám, hanem csak célszerű szimbólumok, amelyekkel a kijelentések közötti összefüggéseket képletbe lehet foglalni.

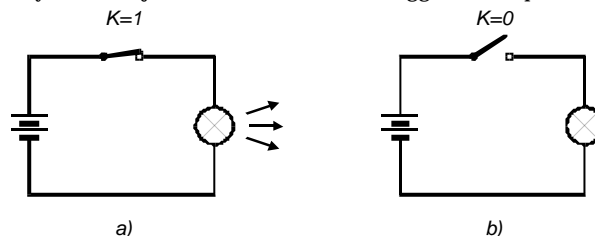


1. ábra A logikai szimbólumok egyszerű áramköri átültetése

	a)	b)
kapcsoló:	be	ki
élgő:	világít	nem világít
	$K = 1$	$K = 0$
logikai:	igaz	hamis (nem igaz)

A logikai szimbólumok egyfajta áramköri átültetését egy egyszerű kétállapotú áramkörbe az 1. ábra szemlélteti. A digitális logikai áramkörökben a kapcsoló szerepét

transzisztor tölti be, többnyire szigetelt kapus térvezérlésű transzisztor (MOSFET). Általában a digitális logikai áramkörök alapvető építőeleme a kapcsoló üzemmódban működő félvezető, amely két állapottal rendelkezik, az egyik a kikapcsolt, míg a másik a bekapcsolt állapot. A logikai áramkör kimenetén e két állapotnak két jól eltérő feszültségszint-tartomány felel meg: az egyik kis, a nullához közeli, a másik pedig nagy, a tápfeszültséghez közeli feszültségszint-tartomány. A logikai áramkörök jellegzetes hullámalakját a 2. ábrán láthatjuk. Jól megfigyelhetjük a logikai értékeknek megfelelő két jól elkülöníthető feszültségszint-tartományt. A nullához közeli feszültségszint-tartomány (V_{LOW}) a logikai „0”-át vagyis a változó hamis értékét képviseli. A tápfeszültséghez közeli feszültségszint-tartomány (V_{HIGH}) a logikai „1”-et, vagyis a változó igaz értékét képviseli.

 

2. ábra
Logikai áramkörök jellegzetes hullámalakja

amelyek a hálózat rendszerbeni funkcionális követelményeinek megfelelnek. Általános esetben n bemenő változóból, legyenek ezek x_1, x_2, \dots, x_n , előállít m kimenő változót, legyenek ezek y_1, y_2, \dots, y_m .

A logikai hálózatokat két nagy csoportba sorolhatjuk: *kombinációs* és *szekvenciális logikai hálózatok*.

Kombinációs logikai

hálózatok

A kombinációs logikai hálózatok alapvető jellemvonása, hogy a kimenő változók adott időpontban levő értékei, a bemenő változók ugyanabban az időpontban levő értékeiből származnak (3. ábra). A kimenő és bemenő változók közötti összefüggést a hálózatra jellemző logikai függvények határozzák meg. A Boole-algebrában sokszor alkalmazzák a matematikában ismert, értéktáblázattal történő függvényleírást is, ezt *igazságtáblázat*nak nevezik.



3. ábra
Kombinációs logikai hálózat tömbvázlata

A Boole-algebra rámutat arra, hogy bármilyen bonyolult is legyen egy kombinációs logikai hálózat függvénye, az kifejezhető néhány logikai alpművelet segítségével. Tapasztalat szerint egy logikai függvény akkor legáttekinthetőbb, ha a következő három *logikai alpművelet*tel fejezzük ki: *ÉS (AND)*, *VAGY*


(*OR*) valamint *NEM (NOT)*. Ezeket alapfüggvényeknek is nevezik és az 1. táblázat foglaltuk össze. Megjegyezzük, hogy az *ÉS* valamint a *VAGY* művelet több változóra is alkalmazható nemcsak kettőre.

Logikai alpművelet	Jelölés	Egyéb elnevezés	Egyéb jelölés
NEM	$y = \bar{x}$	negáció, invertálás, komplementálás	
ÉS	$y = x_1 \cdot x_2$	konjunkció	\wedge, \cap
VAGY	$y = x_1 + x_2$	diszjunkció	\vee, \cup


1. táblázat A logikai alpműveletek

Az alpműveletet megvalósító áramköri építőelemet *logikai kapunak* nevezik (4., 5. és 6. ábra). A kapu elnevezésnek megvan a magyarázata, ugyanis az egyik bemenőjelet a másikkal a kimenetre lehet „kapuzni”. Az egyik jelet, a „kapuzott” bemenőjelet, csak akkor kapjuk meg a kimeneten, ha a másiknak, a „kapuzó” jelnek, egy adott logikai értéke van. Például az:


ÉS kapu esetében: $x_2 = 0 \Rightarrow y = x_1 \cdot 0 = 0$ – a kimenet független x_1 -től,
 $x_2 = 1 \Rightarrow y = x_1 \cdot 1 = x_1$ – a kimeneten az x_1 -et kapjuk;
VAGY kapu esetében: $x_2 = 1 \Rightarrow y = x_1 + 1 = 1$ – a kimenet független x_1 -től,
 $x_2 = 0 \Rightarrow y = x_1 + 0 = x_1$ – a kimeneten az x_1 -et kapjuk.

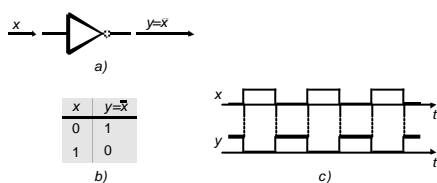

4. ábra A NEM (NOT) kapu (inverter) rajzjele (a), igazságtáblázata (b) és jelalakja (c)

 

5. ábra Az ÉS (AND) kapu rajzjele (a), igazságtáblázata (b) és jelalakja (c)

 


6. ábra A VAGY (OR) kapu rajzjele (a), igazságtáblázata (b) és jelalakja (c)

A logikai függvény áramköri átültetése logikai áramkörtervezéssel történik, ezáltal az adott logikai függvény kombinációs hálózatát határozzuk meg. Első sorban a függvényt olyan alakúra kell hozni, hogy kizárólag csak a logikai alpműveletek szerepeljenek benne. Ezután a hálózatot úgy kapjuk meg, hogy a logikai műveleteknek megfelelő

kapukat a függvény szerint kapcsoljuk össze. Áramköri szempontból az ÉS kapunál valamivel egyszerűbb a NEM-ÉS (NAND) kapu, és a VAGY kapunál pedig a NEM-VAGY (NOR) kapu. Ezek az alábbi logikai műveleteket végzik:


$$\begin{aligned} \text{NEM-ÉS:} & \quad y = \overline{x_1 \cdot x_2} \\ \text{NEM-VAGY:} & \quad y = \overline{x_1 + x_2} \end{aligned}$$

A fenti kifejezésekből láthatjuk hogy a NEM-ÉS és a NEM-VAGY kapu elvileg egy ÉS ill. egy VAGY kapuból áll, melyet egy inverter követ (7. és 8. ábra). Be van bizonyítva, hogy bármely logikai függvény kifejezhető a NEM-ÉS, a NEM-VAGY (NOR) és a NEM (NOT) függvényekkel is. Tehát a logikai függvények áramköri átültetésénél e három függvényt szintén olyan jól lehet alkalmazni, mint a három alapfüggvényt. Léteznek elterjedtebb logikai műveleteket végző kapuk is. Ezekkel a kombinációs hálózatok tervezése és megvalósítása egyszerűbbé válik. Ilyen például a KIZÁRÓ-VAGY (XOR — EXCLUSIVE-OR) kapu (9. ábra). A kizáró-vagy művelet jelölése: $y = x_1 \oplus x_2$ antivalencia műveletnek is nevezik, mivel a kimenete csak akkor igaz, ha a bemenő változók ellentétesek.

 


7. ábra

A NEM-ÉS (NAND) kapu =
= ÉS kapu + inverter

 

 8. ábra

A NEM-VAGY (NOR) kapu =
= VAGY kapu + inverter




a)

x_1	x_2	$y = x_1 \oplus x_2$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

b)

9. ábra A KIZÁRÓ-VAGY (XOR) kapu
rajzjele (a) és igazságtáblázata (b)

 

10. ábra

4-ből 1 dekódoló


Kombinációs logikai hálózatokról a 10. ábrán bemutatott példával alkothatunk fogalmat. Ez egy 4-ből 1 dekódoló, amelynek 4 kimenete és 2 bemenete van. A bemenő változók az $X = x_1 x_0$ szám bináris kódját ábrázolják. A kapcsolásnak annyi kimenete van, amennyit meghatároz az X -szel ábrázolható bináris szám. Ebben az esetben négy kimenet van, amelyeket 0-tól 4-1=3-ig számozunk. Az áramkör működését igazságtáblázata alapján követhetjük (2. táblázat). Egy meghatározott kimenet akkor lesz logikai 1 értékű, ha a bemenetre adott X bináris szám értéke egyenlő az illető kimenet

sorszámával, egyébként logikai 0. Tehát az y_x kimeneten logikai 1-et kapunk amíg a többin 0-át.

X	$x_1 x_0$	$\bar{x}_1 \bar{x}_0$	$y_3 = x_1 \cdot x_0$	$y_2 = x_1 \cdot \bar{x}_0$	$y_1 = \bar{x}_1 \cdot x_0$	$y_0 = \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_0$
0	0 0	1 1	0	0	0	1
1	0 1	1 0	0	0	1	0
2	1 0	0 1	0	1	0	0
3	1 1	0 0	1	0	0	0

 2. táblázat A 4-ből 1 dekódoló igazságtáblázata

A sorozatunk első részében láthattuk, hogy a számítógépen belül, az építőegységek közötti információáramlás, az azokat összekötő busz- vagy sínrendszeren keresztül valósul meg. A sínrendszer adatátviteli vonalain az információt nemcsak egy irányban vihetjük át, hanem mindkét irányban. Ebben nagyon fontos szerepet töltenek be az ún. *háromállapotú kapuk*. Egy háromállapotú kapu kimenetén – ahogy az elnevezése is mutatja – nemcsak a két logikai szintnek megfelelő két állapot található, hanem egy harmadik is (11. ábra). A harmadik, ún. nagyimpedanciás állapotban a háromállapotú kapu kimenete elveszíti a szokásos logikai kapukra jellemző tulajdonságokat. Így a logikai szintek biztosítására nem szolgáltat sem feszültséget, sem áramot. Ez funkcionálisan azt eredményezi, mintha a kapu kimenetét lekapcsolnánk a meghajtott kimeneti vonalról. Ilyenkor a kapu kimenete le van tiltva és ezt az állapotot az engedélyező bemenetre adott logikai 0-ával érjük el. Ha az engedélyező bemenetre logikai 1-et adunk, akkor a kimenetet engedélyezzük és rajta a bemenő jeltől függő kimenőjelet kapunk.



a)


En	x	y
0	0	TS*
0	1	TS*
1	0	0
1	1	1

b)

* TS – harmadik állapot

11. ábra

A háromállapotú (tri-state) kapu rajzjele (a) és igazságtáblázata (b)

 

12. ábra


Kétirányú adatátvitel háromállapotú kapukkal

A háromállapotú kapuk szerepét a 12. ábrán látható, két egység közötti adatátviteli példával szemléltetjük. Abban az esetben ha $En1=1$ és $En2=0$, akkor az **1.** egységben levő háromállapotú kapu az adatátviteli vonalat meghajtja, míg a **2.** egységben levő háromállapotú kapu azt felszabadítja vezérlése alól. Ezáltal a **2.** egység vevője veszi az **1.** egységben levő háromállapotú kapu által kiküldött adatot, vagyis: $y2=x1$. Ha $En2=1$ és $En1=0$, akkor a **2.** egységben levő háromállapotú kapu hajtja meg az adatátviteli vonalat, míg az **1.** egységben levő háromállapotú kapu felszabadítja azt vezérlése alól. Ekkor az **1.** egység vevője veszi a **2.** egységben levő háromállapotú kapu által küldött adatot, vagyis: $y1=x2$. Végülis, ha $En2=0$ és $En1=0$ az adatátviteli vonal felszabadul mindkét egység vezérlése alól, és ezáltal lehetővé válik egy hasonló, harmadik egységnek a vonalra való kapcsolása.

Szekvenciális logikai hálózatok

A szekvenciális, vagyis a sorrendi logikai hálózatok kimenő változói, a kombinációs logikai hálózatoktól eltérően, nemcsak a bemenő változók adott időpontban levő értékétől, hanem a hálózat belső állapotától is függenek. A hálózat belső állapotát a bemenő változók korábbi értéksorozata határozza meg. Szinkron és aszinkron típusú sorrendi hálózatokat különböztetünk meg. A szinkron sorrendi hálózatok állapota egy C órajel ütemére változik meg, az órajellel szinkronban (13. ábra). Az aszinkron sorrendi hálózat abban különbözik a szinkron sorrendi hálózattól, hogy állapotváltozása nincs ütemjelhez kötve.

Az órajel által előre meghatározott szabályos időpontokat t_i -vel szokták jelölni, amelyben az i index az órajelütem sorszámát fejezi ki. A t_i időpontnak megfelelő állapotot S_i -vel jelöljük, amelyet a hálózat belső tárában tárolt $z_1(t_i), z_2(t_i), \dots, z_p(t_i)$ jelek, ún. állapotváltozók képviselnek. Ez az S_i állapot a soronkövetkező t_{i+1} időpontig megmarad, amikor a hálózat az órajelütem hatására az S_{i+1} állapotba kerül. Ezt a $z_1(t_{i+1}), z_2(t_{i+1}), \dots, z_p(t_{i+1})$ állapotváltozók határozzák meg, melyeket a szekvenciális hálózat belső kombinációs hálózata állított elő az ezelőtti $z_1(t_i), z_2(t_i), \dots, z_p(t_i)$ állapotváltozókból, valamint az x_1, x_2, \dots, x_n bemenő változókból. Az y_1, y_2, \dots, y_m kimenő változókat ugyancsak a belső kombinációs logikai hálózat állítja elő az x_1, x_2, \dots, x_n bemenő változókból és a $z_1(t_i), z_2(t_i), \dots, z_p(t_i)$ állapotváltozókból.

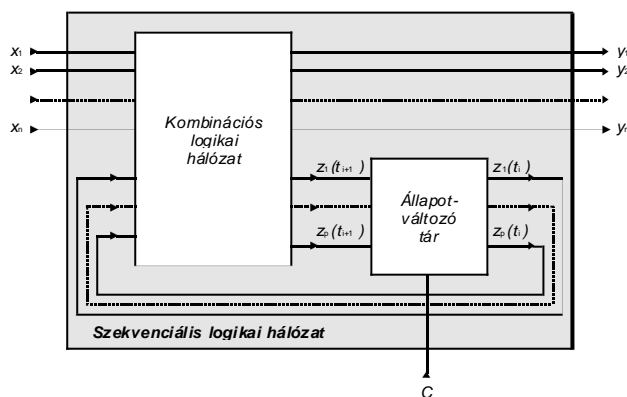


13. ábra Szekvenciális logikai hálózat tömbvázlata

A szekvenciális hálózatok csoportjába tartoznak a *bistabil billenőáramkörök*. Bistabil multivibrátoroknak vagy az angol megfelelőjével *flip-flop*-oknak is szokták őket nevezni. A flip-flop a szekvenciális hálózat tárának alapvető építőeleme. A flip-flop olyan szekvenciális áramkör, amely két ellentétes állapottal rendelkezik és külső beavatkozás nélkül bármelyiket megtartja. Egy vagy több bemenettel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik az áramkör egyik vagy másik állapotba való billentését. A legegyszerűbb felépítésű flip-flop két keresztbeacsatolt NEM-ÉS vagy NEM-VAGY kapuból alakítható ki (14. ábra). Az áramkör két vezérlő bemenettel rendelkezik: az egyik az S (Set: beíró) bemenet és a másik az R (Reset: törlő) bemenet, ezért *RS flip-flop*-nak nevezik és a legegyszerűbb aszinkron sorrendi hálózat. A Q és a \overline{Q} komplementes kimenetek két ellentétes állapotot határoznak meg:

$$Q = 1, \overline{Q} = 0 \Rightarrow \text{a flip-flopba logikai 1 van beírva – beállított állapot,}$$

$Q = 0, \bar{Q} = 1 \Rightarrow$ a flip-flopba logikai 0 van beírva – törölt állapot.

A felső és az alsó kapu kimenete a NEM-VAGY műveletek szerint:

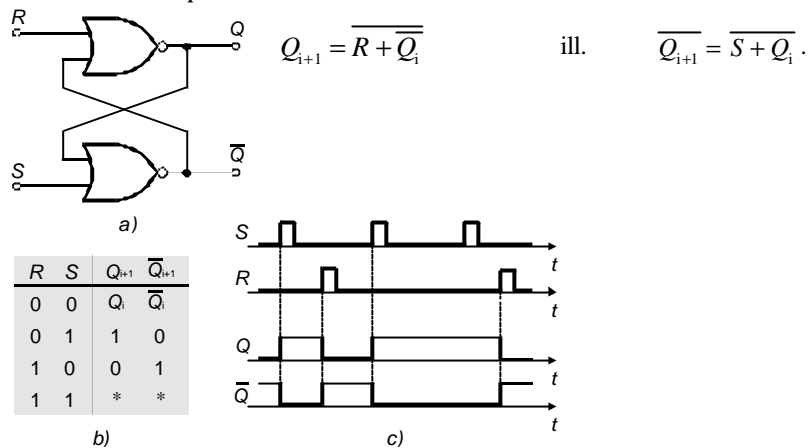


14. ábra RS flip-flop (a) igazságtáblázata (b) és jellegzetes hullámalakja (c)

Logikai 1 beírásánál (röviden beírás), amikor $S = 1$ és $R = 0$, az alsó kapu kimenete $\bar{Q}_{i+1} = \overline{1 + Q_i} = \bar{1} = 0$ lesz, függetlenül a felső kapu Q_i kimenetétől, míg a felső kapu kimenete $Q_{i+1} = \overline{0 + \bar{1}} = \overline{0} = 1$. Törlésnél, amikor $R = 1$ és $S = 0$, a felső kapu kimenete $Q_{i+1} = \overline{1 + \bar{Q}_i} = \bar{1} = 0$ lesz, függetlenül a felső kapu \bar{Q}_i kimenetétől, míg az alsó kapu kimenete $\bar{Q}_{i+1} = \overline{0 + 0} = \overline{0} = 1$. Az áramkör részletesebb tanulmányozása után észrevehetjük, hogy a keresztbecsatolás egy pozitív visszacsatolást eredményez, amely az átbillenést gyorsítja. Megjegyezzük, hogy a vezérlő bemenetek nem végezhetnek egyidejűleg beírás és törlést is, vagyis $S = 1$ és $R = 1$ tiltott vezérlési állapot. Ha nincs sem beírás ($S = 0$), sem törlés ($R = 0$), akkor a két kimenet a fenti logikai műveletek szerint:

$$Q_{i+1} = \overline{0 + \bar{Q}_i} \Rightarrow \overline{0 + \bar{Q}_i} = \bar{Q}_i = Q_i \quad \text{és} \quad \bar{Q}_{i+1} = \overline{0 + Q_i} \Rightarrow \overline{0 + Q_i} = \bar{Q}_i.$$

vagyis változatlan marad.

Az egyszerű RS flip-flop bonyolult, órajelvezérlésű flip-flopok felépítésére szolgál. Ilyen az *órajelvezérlésű RS flip-flop*, a *JK mester-szolga (master-slave) flip-flop* és a *D flip-flop*, hogy csak a legismertebb típusokat soroljuk fel. Egyik leggyakrabban alkalmazott flip-flop a D flip-flop. Rajzjelét, igazságtáblázatát és tipikus hullámalakját a 15. ábrán láthatjuk. A D flip-flop állapota a C órajel felfutó élével szinkronban változik meg. Ekkor a Q és \bar{Q} kimenet a D adatbemenet logikai értékét ill. invertált értékét veszi át. Órajelimpulzusok közötti adatbemenetváltozás nincs hatással a kimenetekre. Egyes áramköri alkalmazásban felmerül, hogy a flip-flopot nemcsak az órajellel szinkronban, hanem akármikor lehessen állítani. Erre a célra közvetlen beíró (S) és törlő (R) bemenetek állnak rendelkezésünkre. Ezek éppen úgy vezérlik az áramkört, mint a fentiekben tárgyalt egyszerű RS flip-flopot. A flip-flop csak akkor működhet az órajelimpulzus vezérlése alatt, ha a közvetlen vezérlő bemeneteken logikai 0 szintet biztosítunk.

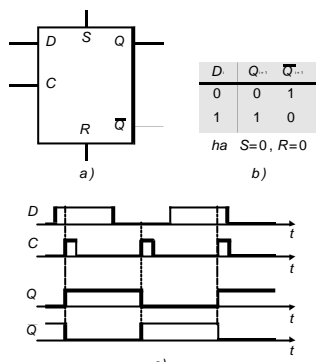

15. ábra


D flip-flop (a) igazságtáblázata (b) és jellegzetes hullámalakja (c)

i	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4
1	X_1	0	0	0
2	X_2	X_1	0	0
3	X_3	X_2	X_1	0
4	X_4	X_3	X_2	X_1
5	X_5	X_4	X_3	X_2
6	X_6	X_5	X_4	X_3
7	X_7	X_6	X_5	X_4

 3. táblázat

A 4 bites léptetőregiszter működési táblázata

A D flip-flopok alkalmazásáról a 16. ábrán látható szekvenciális hálózati példával alkothatunk fogalmat. Ez egy 4 bites léptetőregiszter, amelynek működését a 3. táblázaton követhetjük nyomon.



Általában a léptetőregiszter flip-flopok olyan láncja, amely lehetővé teszi, hogy a bemenetére adott adat, minden egyes órajelimpulzus hatására egy flip-floppal tovább lépjen. A bemeneti jel áthaladva a flip-flopok láncán, késleltetve, de változatlanul jelenik meg a kimeneten. Kiinduláskor az összes flip-flopot az R bemenetre kapcsolt 1 logikai jellel töröljük. Ezután az órajel minden egyes ütemére az első $FF1$ flip-flop a bementi x_1 adatot olvassa be, a többi pedig az előtte levő flip-flop tartalmát veszi át. Tehát az órajel első ütemére az x_1 -et az első $FF1$ flip-flop olvassa be. A második ütemben a beolvasott adatot átadja a második $FF2$ flip-flopnak és egyidejűleg beolvassa az újabb x_2 bementi adatot. Tehát a regiszterben az adatok minden egyes órajel hatására balról jobbra egyet lépnek. A negyedik órajel után a sorosan beírt adatokkal a regiszter megtelik. A soros információ párhuzamos alakban leolvasható a négy flip-flop kimenetén. A további órajel impulzusok hatására az információ az utolsó $FF4$ flip-flop kimenetén sorosan jelenik meg.

A fenti regiszterbe az adatokat sorosan írjuk be és párhuzamosan vagy sorosan olvashatjuk ki. A soros információ esetében az adatbitek sorban, időben egymásután következnek míg a párhuzamos információnál az összes adatbitet egyidejűleg, egyszerre kapjuk meg. Megjegyezzük, hogy léteznek párhuzamos beírású léptetőregiszterek is. A regiszterekkel még fogunk találkozni, ugyanis a mikroprocesszorok belső alapvető tároló elemei.

Kaucsár Márton